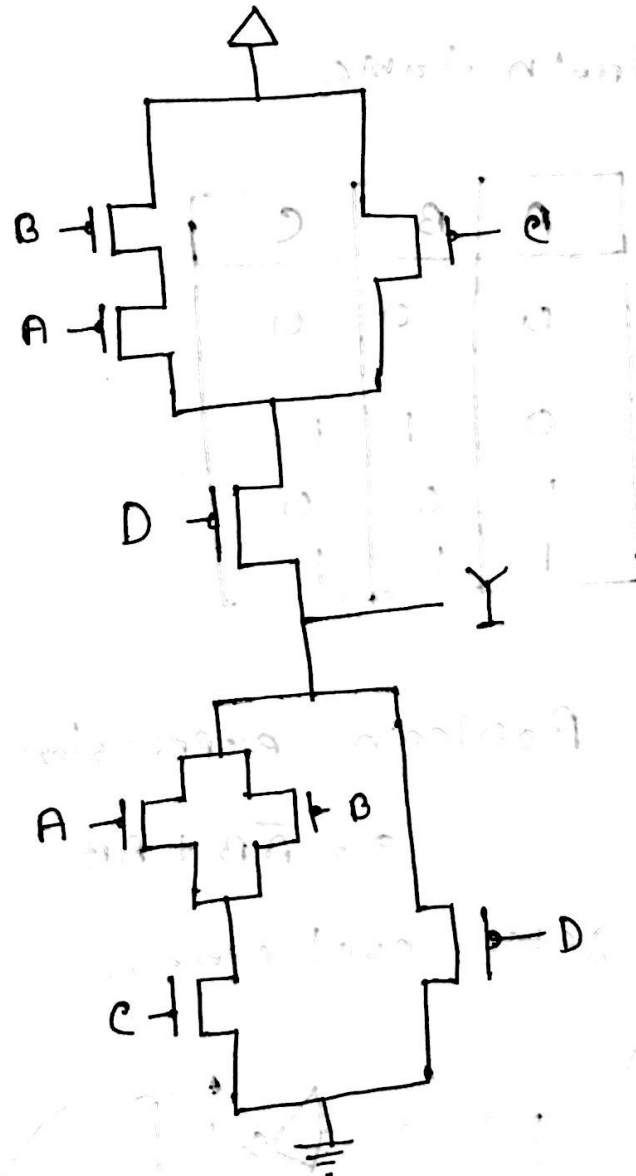


Answer no 1

CMOS

equivalent circuit for $Y = \overline{A(B+c)+D}$



Answer no 2


Truth table

A	B	C
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Boolean expression for c is

$$c = \bar{A}B + AB$$

gate level circuit.

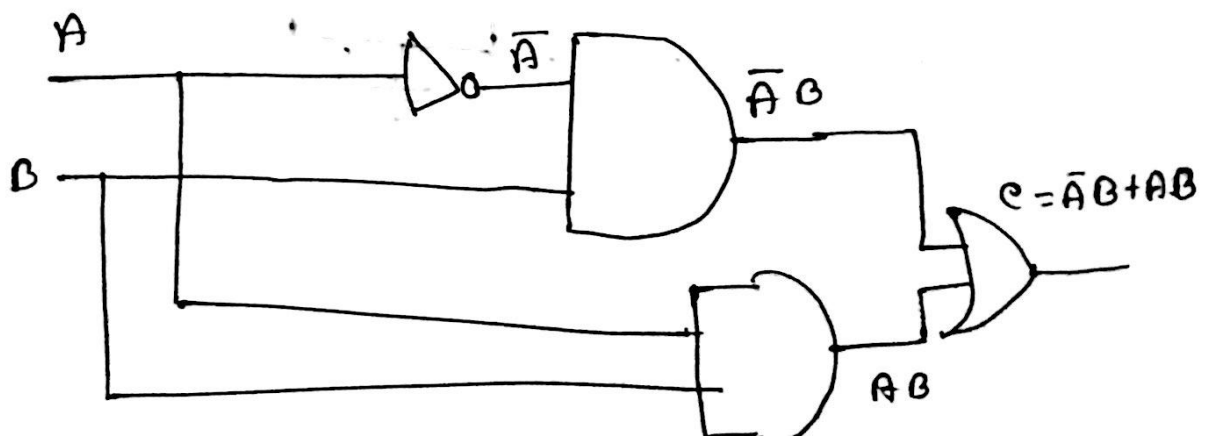

Answer no 3

$$L.S = (A\bar{B}(C+BD) + \bar{A}\bar{B})C$$

$$= \bar{B}(A(C+BD) + \bar{A})C \quad [\because AB + AC = A(B+C)]$$

$$= \bar{B}(C + BD + \bar{A})C \quad [\because AB + \bar{A} = B + \bar{A}]$$

$$= \bar{B}CC + \bar{B}C\bar{B}D + \bar{B}C\bar{A}$$

$$= \bar{B}C + \bar{B}C\bar{B}D + \bar{B}C\bar{A} \quad [\because A \cdot A = A]$$

$$= \bar{B}C + \bar{B}C\bar{A} \quad [\because A \cdot \bar{A} = 0]$$

$$= \bar{B}C + \bar{B}C\bar{A} \quad [\because A + 0 = A]$$

$$= \bar{B}C \quad [\because A + AB = A]$$

$$= R.S$$

\therefore (Proved)

Answer no 9

20 - 4 2 2 5 - 1

HH - V W X Y Z - H

	A	B	C	D	F
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	X
2	0	0	1	0	1
3	0	0	1	1	0
4	0	1	0	0	1
5	0	1	0	1	X
6	0	1	1	0	0
7	0	1	1	1	0
8	1	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0
10	1	0	1	0	0
11	1	0	1	1	0
12	1	1	0	0	X
13	1	1	0	1	0
14	1	1	1	0	X
15	1	1	1	1	X

kmap is given below;

a)


PQ/RS	00	01	11	10
00	1	1	0	0
01	1	0	0	0
11	1	0	1	1
10	0	1	0	0

$F_{SOP} = PQR$
 $F_{POS} = PR + PR$


b) $F_{POS} = PR + PR$

c) $SOP \rightarrow PQR$

P Q R

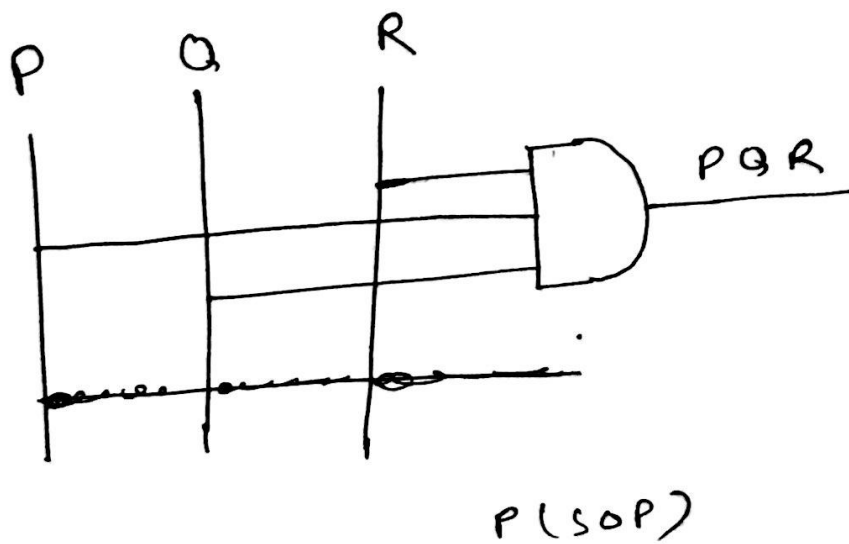

D)

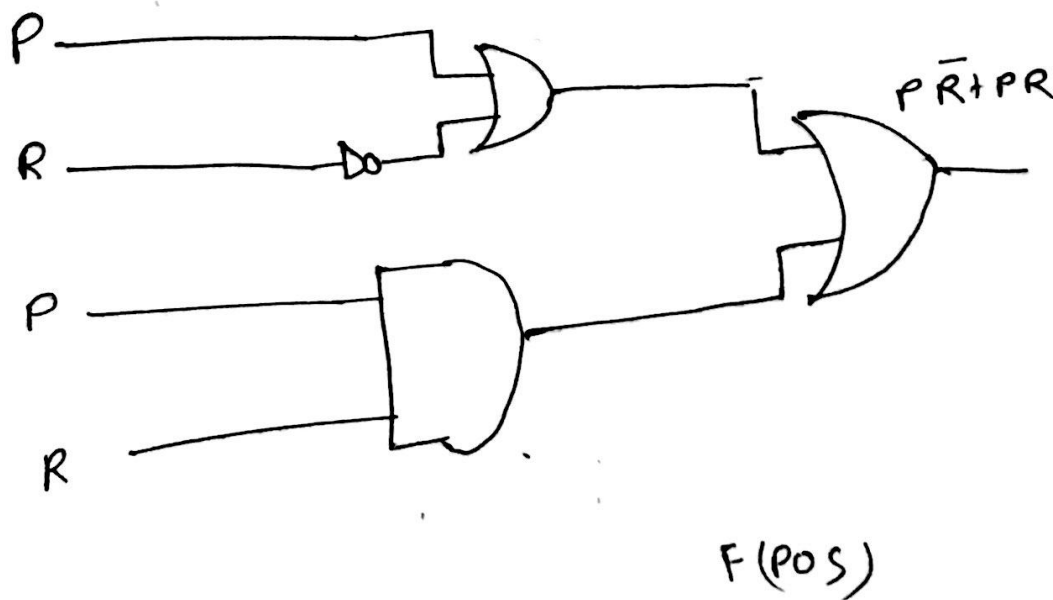

Answer no 5

$$T(A, B, C, D) = \pi(4, 2, 2, 1, 5, 10, 13, 15)$$

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	0	1
0	0	1	0	1
0	1	0	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1